## ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR Proyecto

## **Objetivos**

- Implementar en el simulador de hardware la Memoria y la Unidad Aritmética del primer computador construido: Small Scale Experimental Machine (SSEM), tambien conocide como Manchester Baby
- 1. **SSEM**: Investigar en Internet las características del **SSEM**. En particular, registros, memoria, instrucciones y como era el ciclo Fetch-Decode-Execute.
- 2. Circuitos: Implementar en el simulador de hardware los siguientes circuitos:
  - Memoria: Implementar un circuito en HDL para una memoria de 32 posiciones y 32 bits en cada posicion. Use para la direccion un vector de 5 bits (a), use para la entrada dos vectores de 16 bits (inh e inl), use para la salida dos vectores de 16 bits (outh y outl) y use un bit (w) para indicar si se escribe a la memoria o no. Utilice el circuito Bit de la carpeta BuiltIn. El archivo del circuito debe llamarse memory.hdl
  - Complemento a 2: Implementar un circuito en HDL que realice el complemento a 2 de un número de 32 bits. Utilice en la entrada dos vectores de 16 bits (ah, al) y en la salida dos vectores de 16 bits (bh y bl). El archivo del circuito debe llamarse complement2.hdl
  - Incremento de 32 bits: Implementar un circuito en HDL que realice el incremento en uno de un número de 32 bits. Utilice en la entrada dos vectores de 16 bits (ah, al) y en la salida dos vectores de 16 bits (bh y bl). El archivo del circuito debe llamarse increment.hdl
  - Suma de 32 bits: Implementar un circuito en HDL que realice la suma de dos numeros de 32 bits usando complemento a 2. Utilice en la entrada cuatro vectores de 16 bits (ah, al, bh, bl) y en la salida dos vectores de 16 bits (ch y cl). El archivo del circuito debe llamarse add.hdl
  - Resta de 32 bits: Implementar un circuito en HDL que realice la resta de dos numeros de 32 bits usando complemento a 2. Utilice en la entrada cuatro vectores de 16 bits (ah, al, bh, bl) y en la salida dos vectores de 16 bits (ch y cl). El archivo del circuito debe llamarse subtract.hdl
  - Unidad Aritmética: Implementar un circuito en HDL para la unidad aritmetica. Utilice cuatro entradas de 16 bits (SLinh, SLinl, Ainh, Ainl) y una entrada de 3 bits (inst). Utilice seis salidas de 16 bits (CIouth, CIoutl, Aouth, Aoutl, SLouth, SLoutl). Las salidas que no se utilicen en la instrucción a ejecutar deben tomar el valor cero en todos los bits. El archivo del circuito debe llamarse AU.hdl